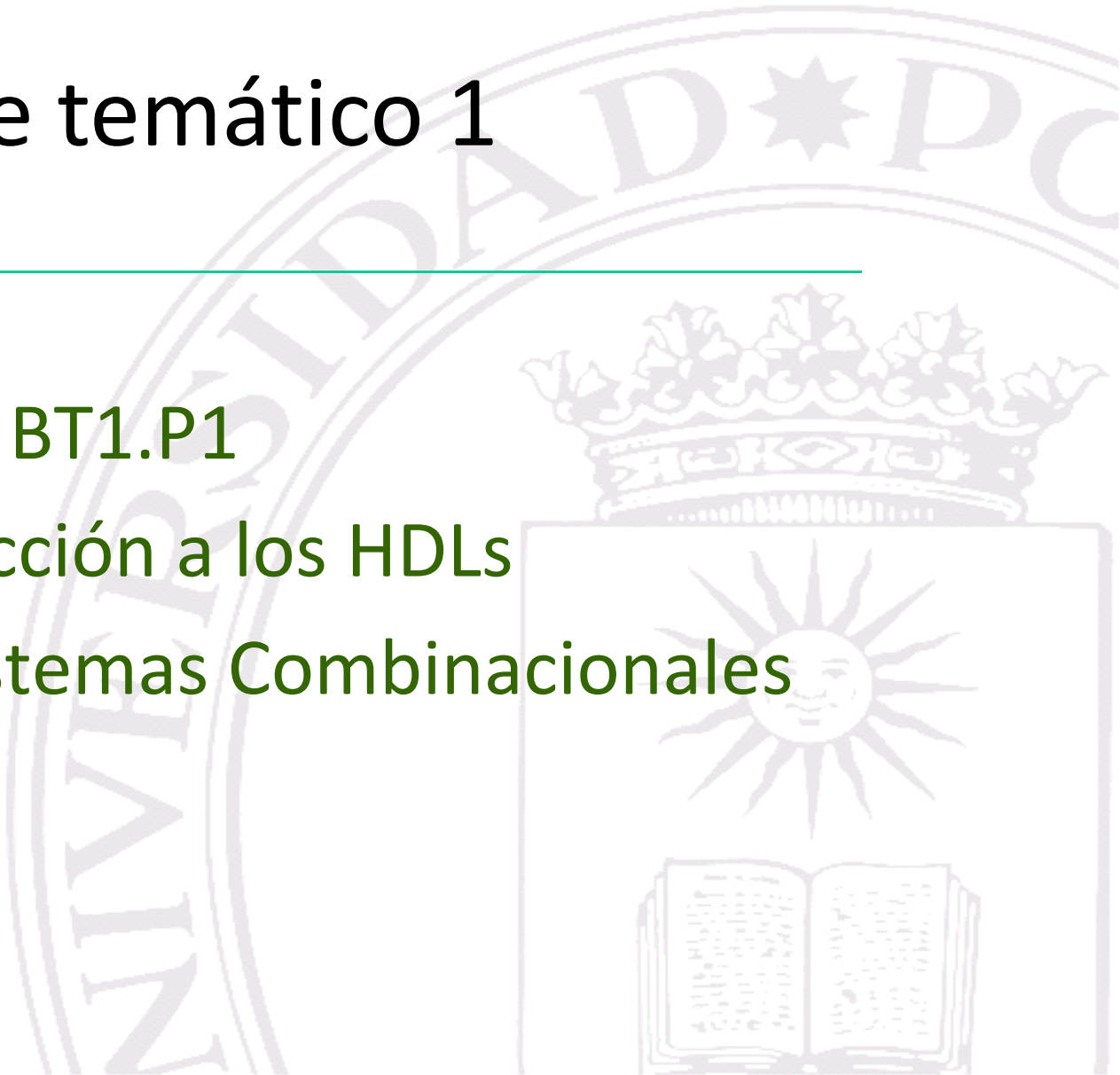


Diseño Digital 1

Bloque temático 1


BT1.P1

Introducción a los HDLs
Modelado de Sistemas Combinacionales



Introducción a los HDLs

 La descripción del modelo lógico de un circuito digital consiste en la definición de su **Interfaz** (características de sus entradas y salidas) y de su **Funcionamiento** (relación funcional entre entradas y salidas).



E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Los Lenguajes para la Descripción de Hardware (**HDLs**, *Hardware Description Languages*) permiten definir el modelo lógico de los sistemas digitales empleando un lenguaje formal.

Introducción a los HDLs

Los HDLs tienen una **sintaxis similar** a los lenguajes de programación, pero una **semántica diferente**: sirven para construir **modelos lógicos** de sistemas digitales.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;



entity INCREMENTADOR is
port(
    E: in    std_logic_vector(1 downto 0);
    S: buffer std_logic_vector(1 downto 0)
);
end entity;

architecture RTL of INCREMENTADOR is
begin
    process(E)
    begin
        if E = "00" then
            S <= "01";

        elsif E = "01" then
            S <= "10";

        elsif E = "10" then
            S <= "11";

          else
            S <= "00";
        end if;
    end process;
end RTL;
```




E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Introducción a los HDLs

Los HDLs son herramientas imprescindibles en las metodologías modernas de diseño de sistemas digitales VLSI, porque:

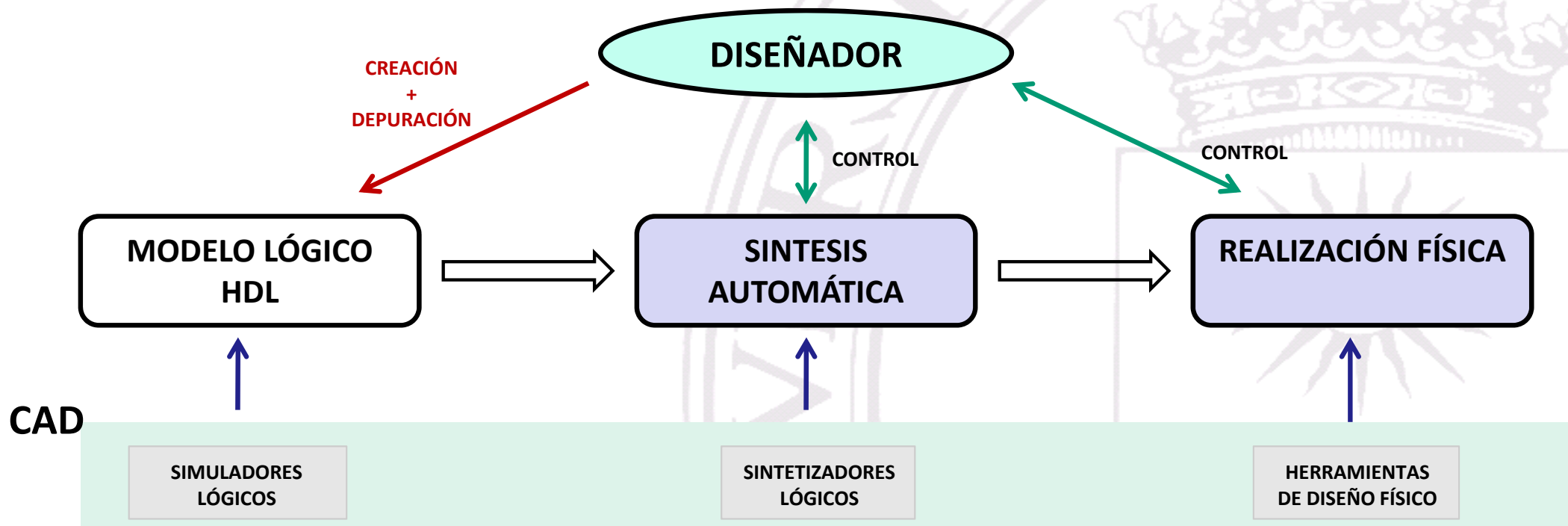
- Aumentan enormemente la eficiencia de las tareas de diseño
 - El diseñador crea el modelo lógico de los sistemas y utiliza herramientas de CAD para automatizar su síntesis lógica y su realización tecnológica.



Introducción a los HDLs

El uso de los **HDLs** proporciona muchas otras ventajas adicionales. Entre ellas destaca que:

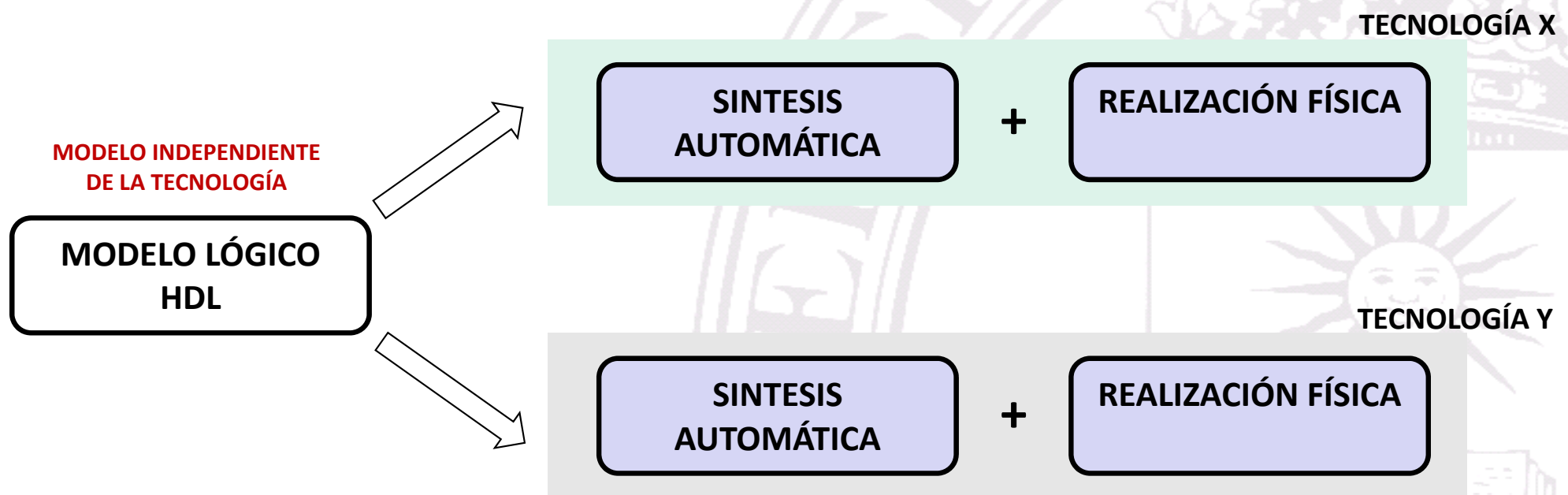- **Permiten realizar diseños independientes de la tecnología de realización**
 - No resulta necesario rehacer el modelo de un sistema digital para cambiar la tecnología con la que se materializa.




Enfoque del aprendizaje

- El Lenguaje de Descripción del Hardware que vamos a utilizar para construir modelos lógicos de sistemas digitales es el lenguaje **VHDL**: **VHSIC** (*Very High Speed Integrated Circuits*) **H**ardware **D**escription **L**anguage.
- Es un lenguaje normalizado por **IEEE**.
- En este curso adquirirá un conocimiento incompleto del lenguaje, pero que resultará suficiente para modelar y simular circuitos simples y de baja complejidad.
- En Diseño Digital 2 aprenderá a modelar y simular circuitos más complejos con casi los mismos conocimientos del lenguaje.


Principios de modelado con VHDL

 - El código de los modelos lógicos VHDL es ejecutable en un simulador VHDL: los modelos VHDL son **modelos simulables**.
- El **modelo** VHDL de un sistema digital es **correcto** si **al simularlo su comportamiento coincide con el del sistema** que se pretende modelar.



Principios de modelado con VHDL

- La principal ventaja del uso de modelos HDL es que pueden ser **sintetizados automáticamente**.
- Para que un modelo VHDL pueda ser sintetizado deben seguirse ciertas **reglas** en la codificación del modelo lógico. A los modelos que cumplen estas reglas se los suele denominar modelos **RTL**.
- Una herramienta de síntesis es capaz de generar, a partir de modelos RTL, circuitos que funcionan igual que los modelos en una simulación.

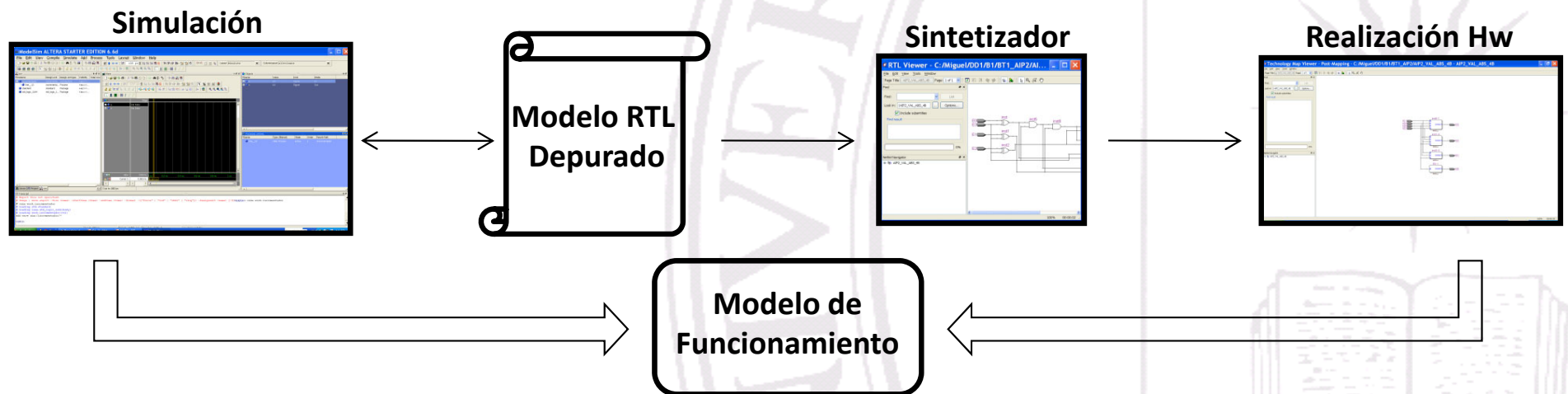

Modelado RTL con VHDL

- En VHDL la interfaz de los sistemas digitales y su funcionamiento se describen separadamente, en dos **unidades de código** distintas: la interfaz en una **Declaración de Entidad** y el funcionamiento en un **Cuerpo de Arquitectura**.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY selector8bits IS
PORT(DatoA: IN std_logic_vector(7 downto 0);
      DatoB: IN std_logic_vector(7 downto 0);
      Sel:   IN std_logic;
      DatoSel: BUFFER std_logic_vector(7 downto 0));
END ENTITY;

ARCHITECTURE rtl OF selector8bits IS
BEGIN
  PROCESS(DatoA, DatoB, Sel)
  BEGIN
    IF Sel = '0' THEN
      DatoSel <= DatoA;

    ELSE
      DatoSel <= DatoB;
    END IF;
  END PROCESS;
END rtl;
```

Modelado de la
Interfaz

Modelado del
Funcionamiento

Modelado de la Interfaz


- En la Declaración de Entidad se definen:
 - El **nombre** del circuito.
 - Los **puertos** (entradas y salidas) del circuito, indicando su **nombre**, **dirección** (de entrada, salida o bidireccional) y el **tipo de datos** asociado (que, entre otras cosas, permite indicar el número de bits que componen el puerto en cuestión).

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
ENTITY nombre_del_circuito IS  
PORT(nombre_puerto : dirección tipo_de_dato;  
      nombre_puerto : dirección tipo_de_dato;  
      nombre_puerto : dirección tipo_de_dato);  
END ENTITY;
```

Modelado de la Interfaz


Las etiquetas de usuario (el **nombre de la entidad** y los **nombres de los puertos**) deben elegirse de modo que se **correspondan con la función** que realizan.

 - La dirección de los puertos se indica con las palabras:
 - **IN** para los puertos de entrada
 - **BUFFER** para los puestos de salida
 - **INOUT** para los bidireccionales
- Los tipos de datos que se utilizan son:
 - **std_logic** para los puertos de 1 bit
 - **std_logic_vector** para los puertos compuestos por varios bits



Modelado de la Interfaz

SELECTOR DE DATOS
DE 8 BITS

 

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Selector8bits is
port(DatoA: in std_logic_vector(7 downto 0);
     DatoB: in std_logic_vector(7 downto 0);
     Sel:   in std_logic;
     DatoSelect: buffer std_logic_vector(7 downto 0)
);
end entity;
```

(1)

(2)

(3)

- (1) Librerías
- (2) Nombre del modelo
- (3) Lista de puertos (nombre, dirección y tipo)

Modelado de la Interfaz

DECODIFICADOR DE 8
BITS


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Decodificador3a8 is
port(Enable: in std_logic;
      DatoIn: in std_logic_vector(2 downto 0);
      DatoOut: buffer std_logic_vector(7 downto 0)
);
end entity;
```

(1)

(2)

(3)

 


- (1) Librerías
- (2) Nombre del modelo
- (3) Lista de puertos (nombre, dirección y tipo)

Modelado RTL de circuitos Combinacionales


En VHDL el funcionamiento de los circuitos digitales se describe en una unidad de código denominada **Cuerpo de Arquitectura**.

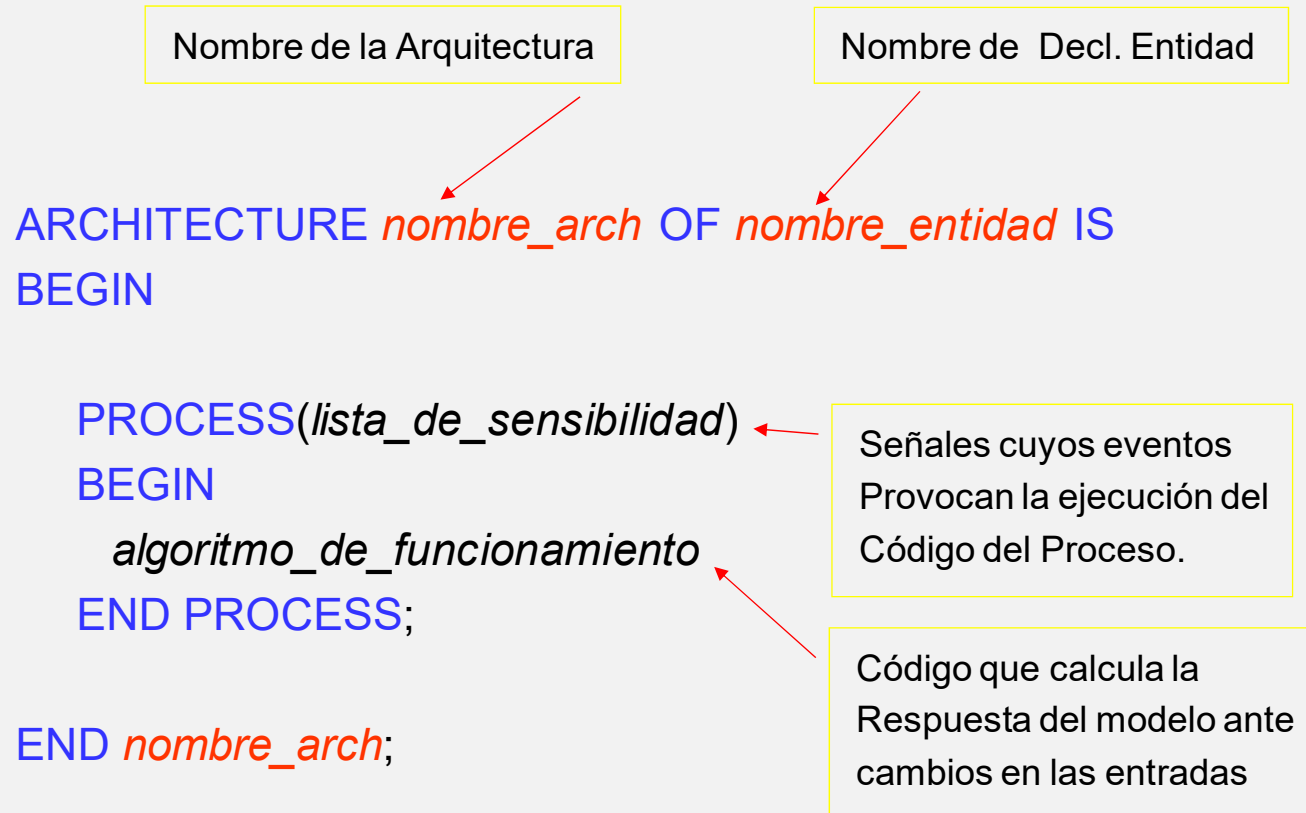Dentro de los Cuerpos de Arquitectura el funcionamiento de los circuitos simples se expresa utilizando unas construcciones VHDL denominadas **Procesos**.



Modelado RTL de circuitos Combinacionales

 Un proceso contiene **código de ejecución secuencial** (como el de un programa realizado con un lenguaje de programación) **que se ejecuta** (durante una simulación), **cuando hay cambios de valor** (eventos, en jerga HDL) en alguna **de las señales a las que es sensible** el proceso.



```
PROCESS(DatoA, DatoB, Sel)
BEGIN
  IF Sel = '0' THEN
    DatoSel <= DatoA;
  ELSE
    DatoSel <= DatoB;
  END IF;
END PROCESS;
```

Ejecución en una simulación
de un proceso que modela un
selector de datos de 8 bits


Modelado RTL de circuitos Combinacionales

En un circuito combinacional, el valor (la combinación binaria) de sus salidas depende exclusivamente, en cualquier instante, del valor (la combinación binaria) que simultáneamente haya en sus entradas.

El valor de los bits de salida sólo puede variar, por tanto, cuando haya un cambio en la combinación de bits de entrada.

Para definir el funcionamiento de un circuito combinacional hay que especificar, de manera exhaustiva, el valor que toma cada bit de salida para todas y cada una de las posibles combinaciones de los bits de entrada.

E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

 

Modelado RTL de circuitos Combinacionales

Para codificar mediante un proceso el modelo sintetizable de un circuito combinacional hay que seguir las siguientes reglas:

- El **proceso** tiene que ser **sensible a TODAS las entradas** del circuito que modela.
- El código del proceso debe **asignar valor a todos los bits de salida para todas las posibles combinaciones de los bits de entrada**. Para ello resulta suficiente utilizar sentencias IF y CASE, operaciones aritméticas y lógicas y sentencias de asignación.

E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

```
process (E)
begin
  case E is
    when "00" => S <= "01";
    when "01" => S <= "10";
    when "10" => S <= "11";
    when "11" => S <= "00";
    when others => null;

  end case;
end process;
```

Sintaxis para el modelado de Circuitos Combinacionales

1. Lista de Sensibilidad: Es la lista de nombres de los puertos de entrada declarados en la Declaración de Entidad. Va a continuación de la palabra PROCESS:

`PROCESS(entrada1, entrada2, entrada3)`

2. Sentencias de asignación: Indican el valor que toma un puerto de salida del circuito modelado:

Salida <= *Valor asignado*;

El valor asignado puede ser:

- Un nivel lógico (si la salida es de un bit): `S <= '0'` ó `S <= '1'`
- Un grupo de niveles lógicos (si la salida es un bus): p. ej. `S <= "00"`
- Un puerto de entrada. `S <= I`
- Un grupo de puertos de entrada entre los que se realiza una operación lógica o aritmética: `S <= A + B` ó `S <= A OR B`

3. Operaciones Lógicas: `AND`, `OR`, `NAND`, `NOR`, `XOR`

Sintaxis para el modelado de Circuitos Combinacionales

Sentencias IF:


- ❑ IF *cláusula_de_selección* THEN
 sentencias
ELSE
 sentencias
END IF;

- ❑ IF *cláusula_de_selección* THEN
 sentencias
ELSIF *cláusula_de_selección* THEN
 sentencias
ELSE
 sentencias
END IF;

Sentencia CASE:

```
CASE vector_entrada IS  
  WHEN valor =>  
    sentencias  
  WHEN valor1 | valor2 | ... =>  
    sentencias  
  WHEN OTHERS =>  
    sentencias  
END CASE;
```

Modelado de Circuitos Combinacionales

 

E1	E0	S1	S0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity INCREMENTADOR is
port (
    E: in std_logic_vector(1 downto 0);
    S: buffer std_logic_vector(1 downto 0)
);
end entity;

architecture RTL of INCREMENTADOR is
begin
    process(E)
    begin
        case(E) is
            when "00" => S <= "01";
            when "01" => S <= "10";
            when "10" => S <= "11";
            when "11" => S <= "00";
            when others => S <= "XX";
        end case;
    end process;
end RTL;
```